

Snap Circuit


Proje: Seri-Paralel Bağlantı

Amaç: Seri ve paralel bağlantıyı göstermek

Projede Kullanılacak Malzemeler:

- Taban Izgara
- S1 Elektrik Anahtarı
- DC Motor
- Pervane
- Lamba
- 4 tane 2 li çıtçıt tel


Devre Bağlantı Şeması:

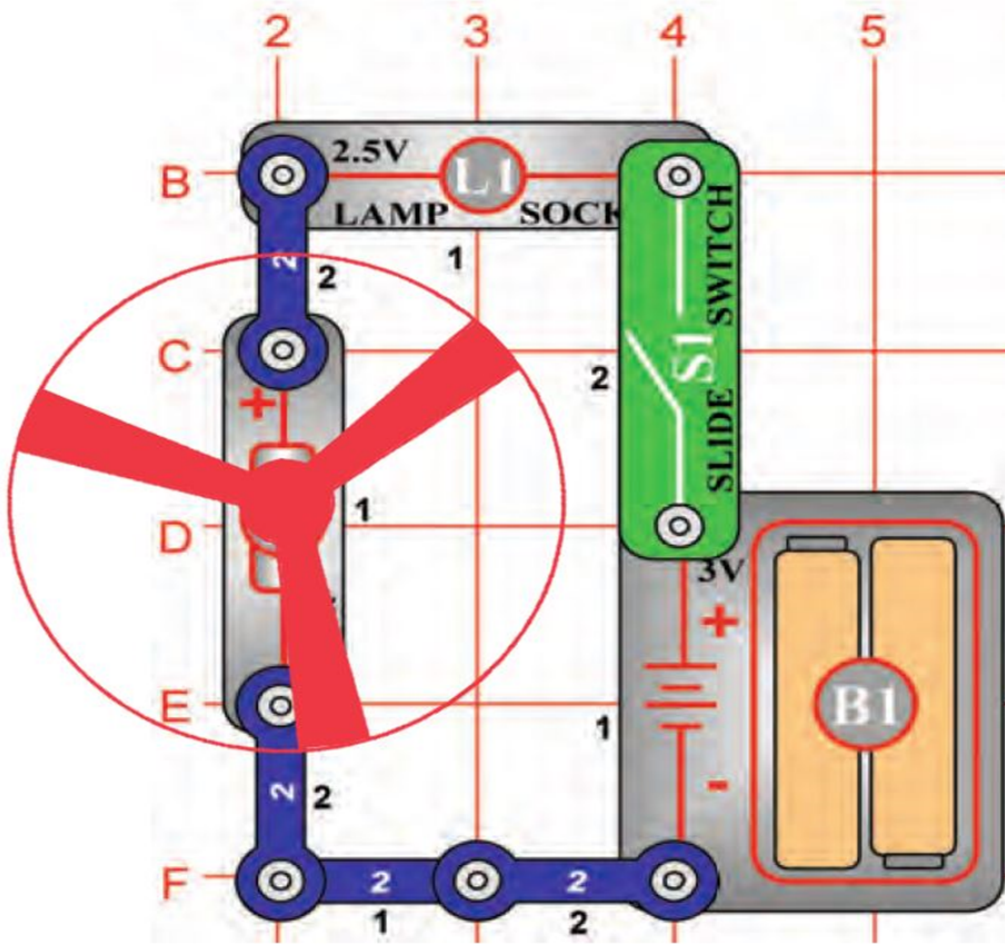

Projede Kullanılacak Malzemeler:

- Taban Izgara
- S1 Elektrik Anahtarı
- DC Motor
- Pervane
- Lamba
- 5 tane 2 li çitçit tel
- 1 tane 3 lü çitçit tel
- 1 tane 4 lü çitçit tel

Devre Bağlantı Şeması:

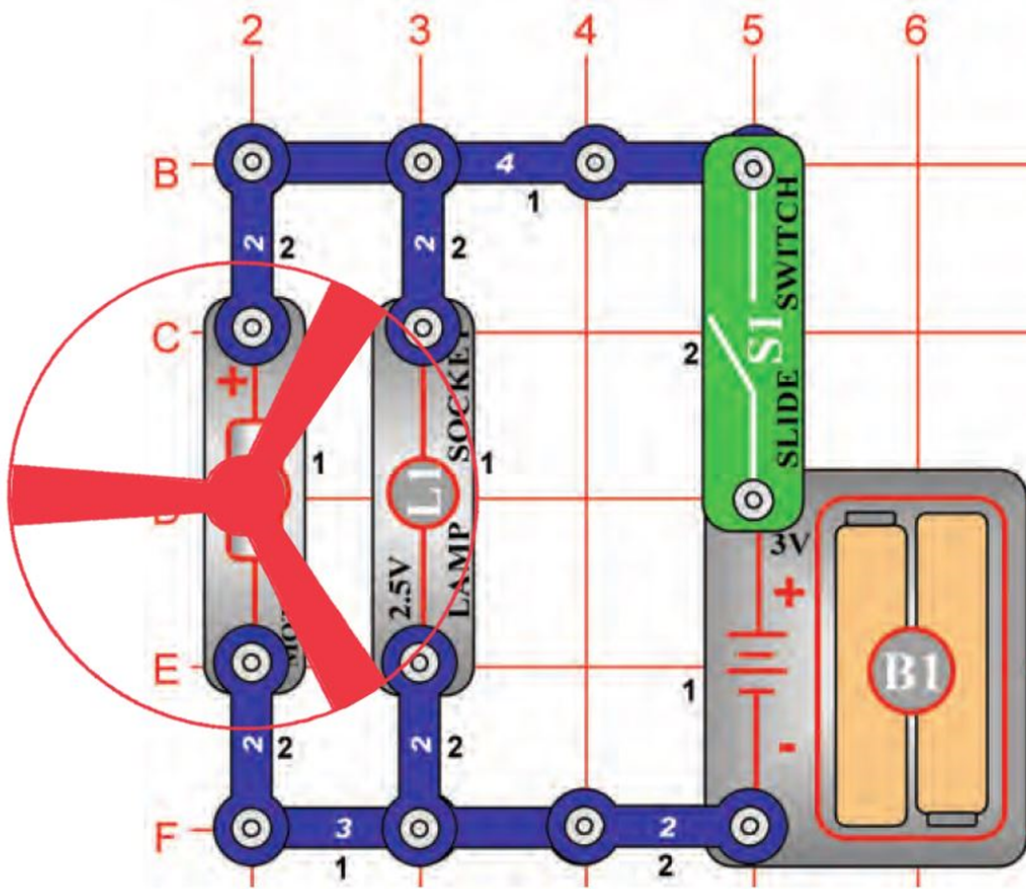

Proje: İki Hızlı Pervane

Amaç: Anahtarın elektrikli pervanenin hızını nasıl arttırıp azaltabileceğini göstermek

Projede Kullanılacak Malzemeler:

- Taban Izgara
- S1 Kayar Anahtarı
- S2 Basma Anahtarı
- M1 Motor
- Pervane
- L1 Lamba
- Pil Tutucu
- 6 tane 2 li çitçit tel

Devre Bağlantı Şeması:

