

A2.04.02.- Etkinlik Kartı

Atölye Başlığı	A2.04.02. Elektronik Devrelere Giriş
Seviye	A2
Süre	3 Saat
Hedefler	Elektronik devrelerde seri ve paralel bağlamanın öğrenilmesi
Atölye Çıktıları	1-Devre elemanlarının seri ve paralel bağlama yönteminin anlaşılması 2- Seri ve paralel bağlamanın nerelerde kullanılacağı hakkında bilgiler edinilmesi 3- kayar ve basma anahtar çalışma prensibinin öğrenilmesi
Gerekli Malzemeler	1- Snap Circuits Set 2-Pil
Faaliyet Tanımı	Anahtar kontrollü; iki lamba, iki led ve bir lamla bir motor seri ve paralel bağlanır, basma butonla iki farklı hızla dönen motor uygulaması ile paralel bağlama ve kısa devre uygulaması yapılır.
Ek Belgeler	A2.04.02.pdf
Yararlı Kaynaklar	-
Ek Notlar	-