

## Schnapp Schaltkreis


Projekt: Seriell-Parallel-Verbindung

Zweck: Darstellung serieller und paralleler Verbindungen

Im Projekt zu verwendende Materialien:

- Basisgitter
- Elektrischer Schalter S1
- Gleichspannungs Motor
- Propeller
- Lampe
- 4 Doppelschnappdrähte \_


Schaltplan:

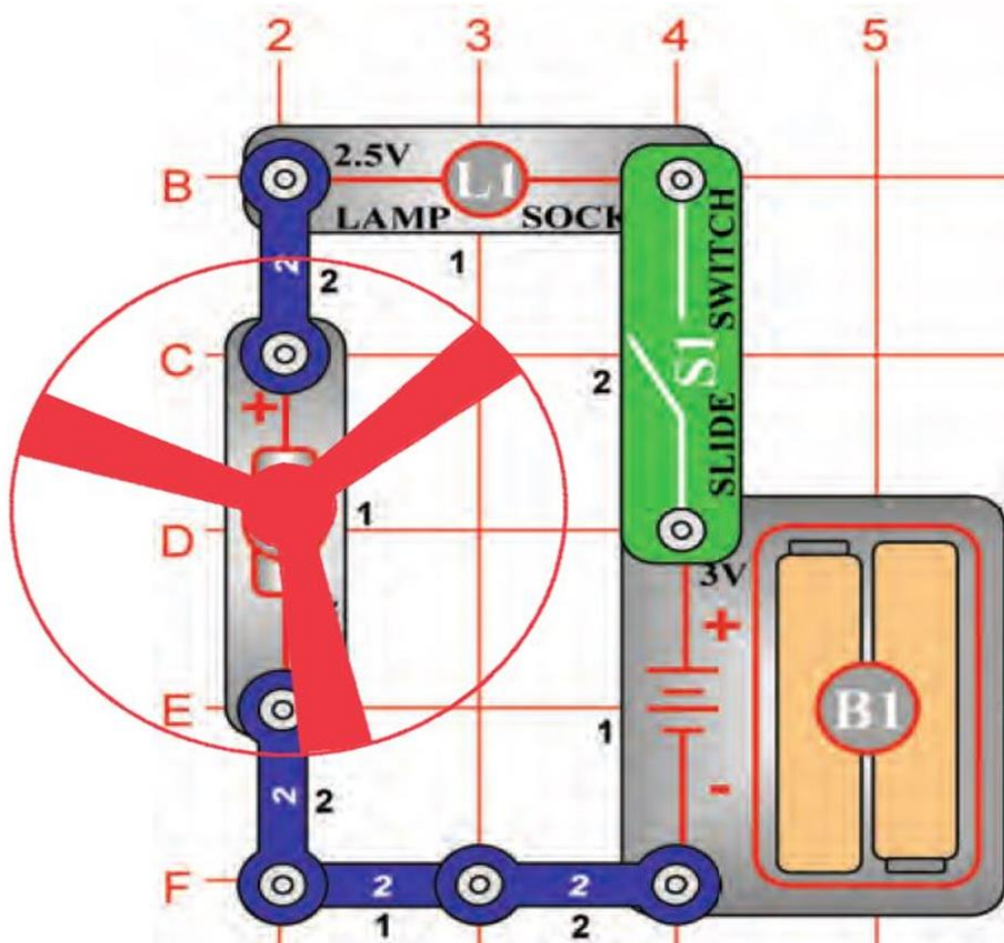

Im Projekt zu verwendende Materialien:

- Basisgitter
- Elektrischer Schalter S1
- Gleichspannungs Motor
- Propeller
- Lampe
- 5 Doppelschnappdrähte \_
- 1 Dreifach - Schnappdraht
- 1 Stück 4- Draht- Schnappdraht

Schaltplan:

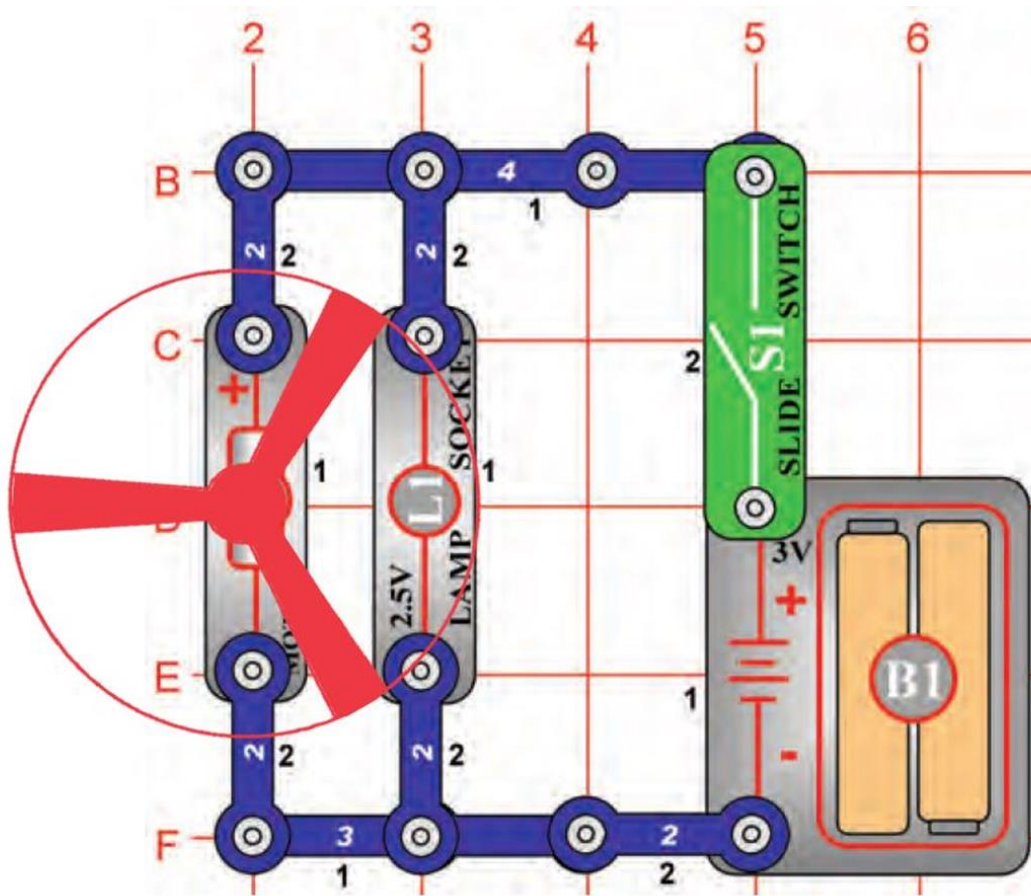

Proje: Zweigeschwindigkeitspropeller

Zweck: Zeigen, wie der Schalter die Geschwindigkeit des elektrischen Propellers erhöhen oder verringern kann

Im Projekt zu verwendende Materialien:

- Basisgitter
- S1-Schiebeschalter
- S2-Druckschalter
- M1-Motor
- Propeller
- L1-Lampe
- Batteriehalter
- 6 Doppelschnappdrähte \_

Schaltplan:

