

## napsahtaa piiri


Projekti: Serial-Parallel Connection

Tarkoitus: näyttää sarja- ja rinnakkaisliitännät

Projektissa käytettävät materiaalit:

- Pohja säleikkö
- S1 sähkökytkin
- DC moottori
- Potkuri
- Lamppu
- 4 kaksoisnapsautusjohtoa \_


Piirin kytkentäkaavio:

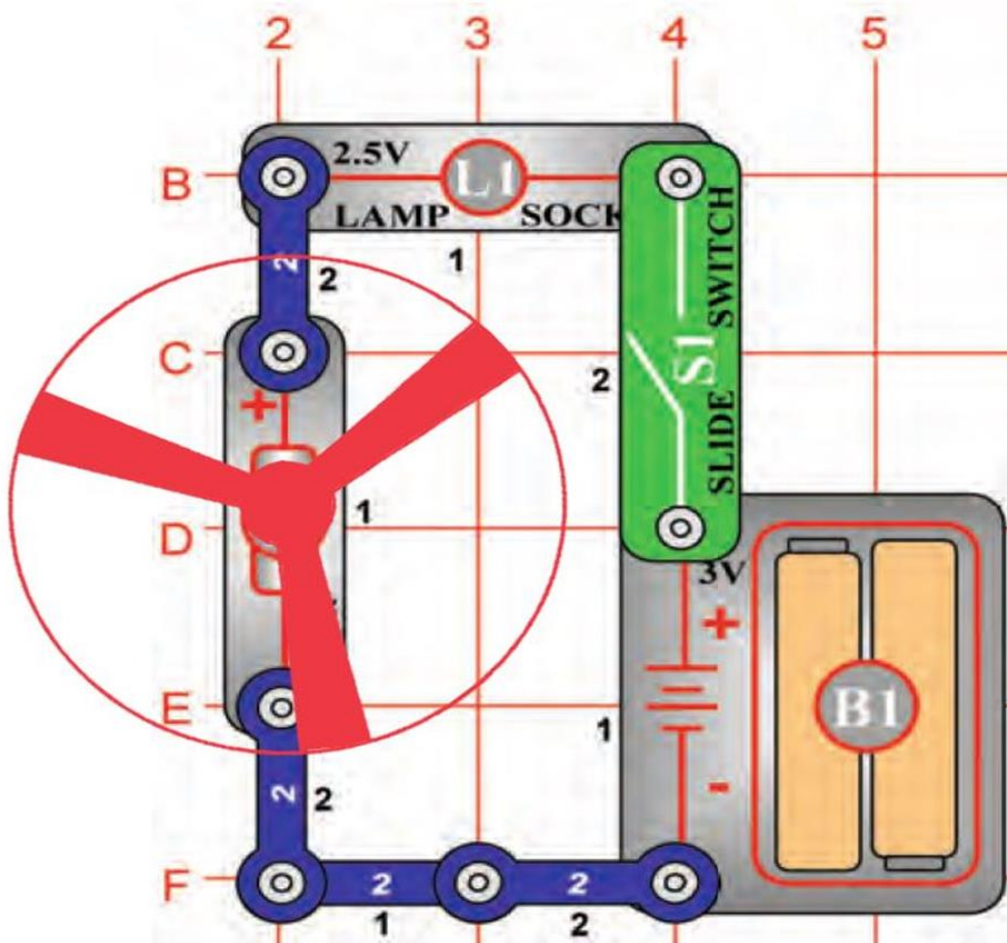

Projektissa käytettävät materiaalit:

- Pohja säleikkö
- S1 sähkökytkin
- DC moottori
- Potkuri
- Lamppu
- 5 kaksoisnapsautusjohtoa \_
- 1 kolminkertainen napsautuslanka
- 1 kpl 4- johtimista napsautuslankaa

Piirin kytkentäkaavio:

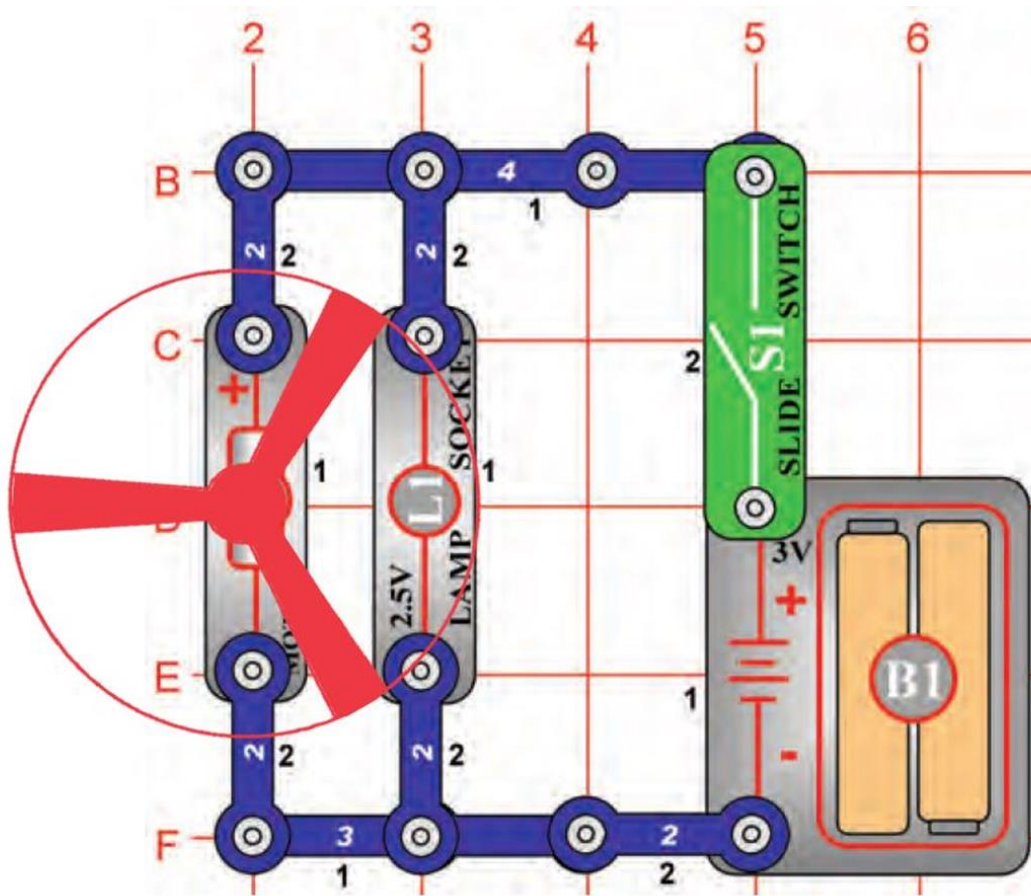

Projekti: Kaksinopeuksinen potkuri

Tarkoitus: näyttää, kuinka kytkin voi lisätä tai vähentää sähköpotkurin nopeutta

Projektissa käytettävät materiaalit:

- Pohja säleikkö
- S1-liukukytin
- S2 Push Switch
- M1 moottori
- Potkuri
- L1 lamppu
- Akun pidike
- 6 kaksoinsapsautusjohtoa \_

Piirin kytkentäkaavio:

